

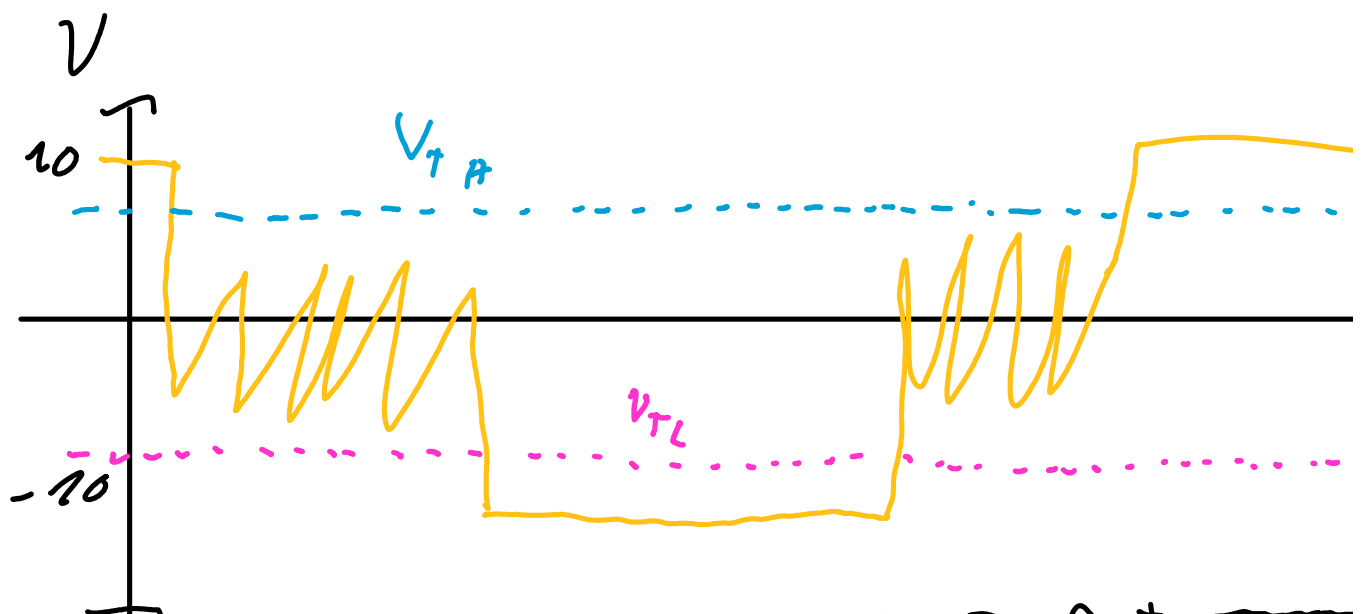
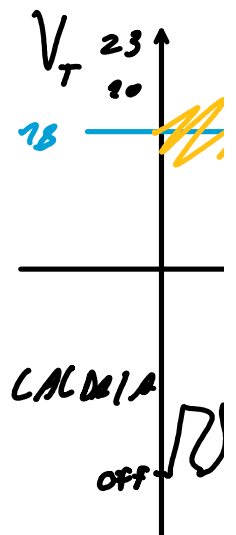
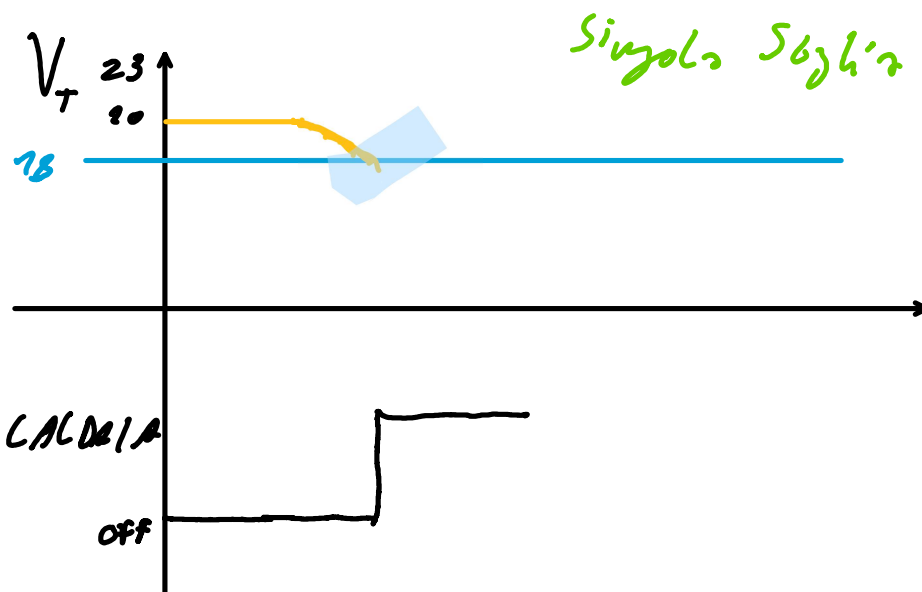

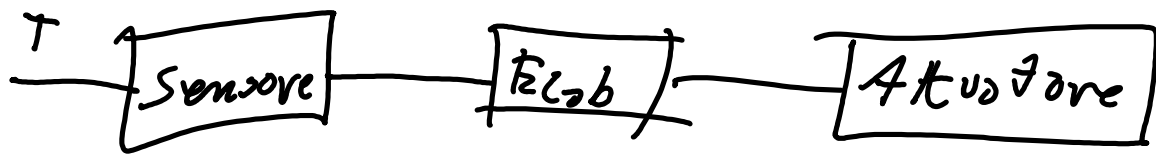
## Isteresi

Saturday, January 25, 2025 7:53 AM

L'isteresi è quando un dispositivo ha una temperatura per accendersi e una per spegnersi.




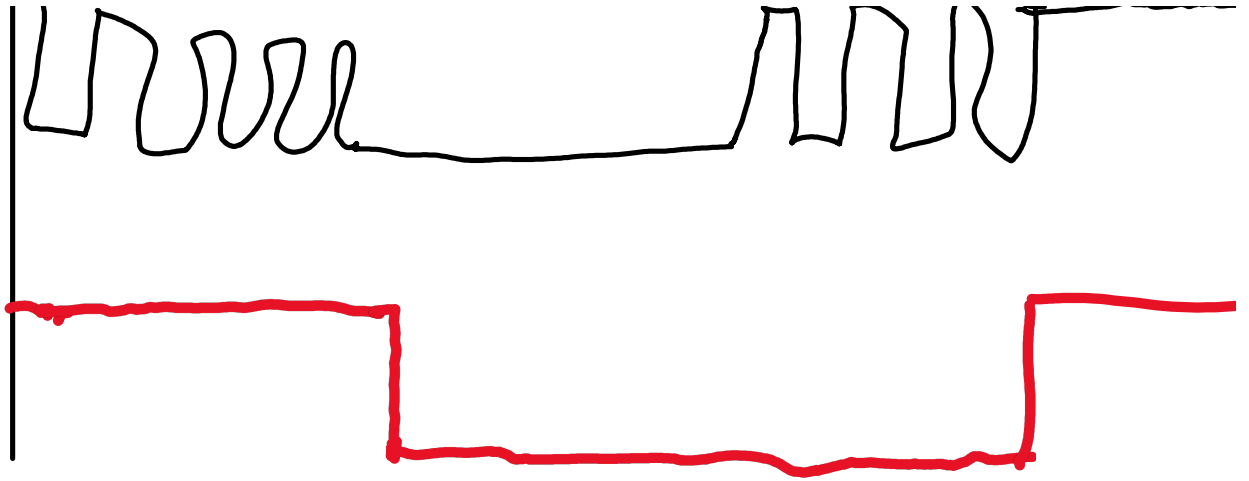

$V > V_{TH}$  Accensione

$V < V_{TL}$  spegnimento

## Trigger di Schmitt (Simmetrico)

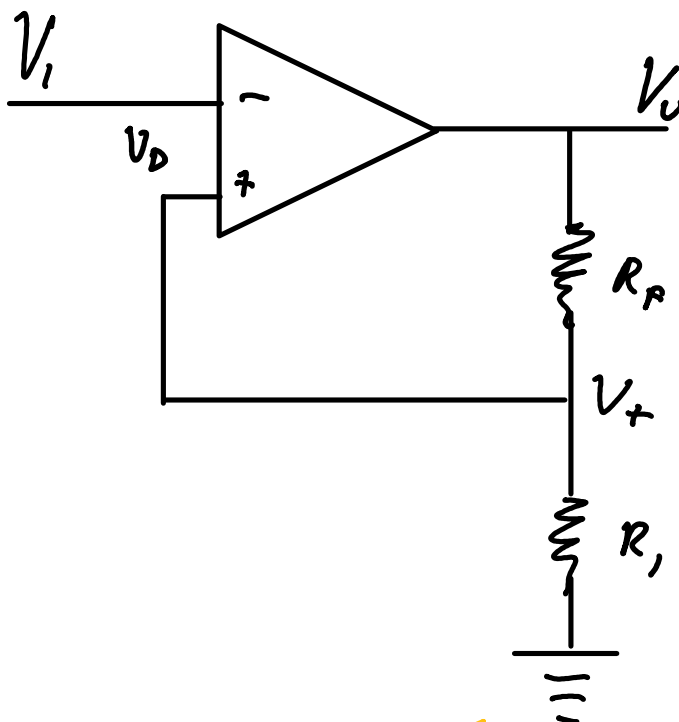

$$V_1 = 10 \Rightarrow V_0 =$$

$$V_1 = -10 \Rightarrow V_0 =$$

$V_1 > V_0 > 0 \Rightarrow V_1 \uparrow$

$$V_D = V_+ - V_- < 0 \Rightarrow V_D \searrow$$