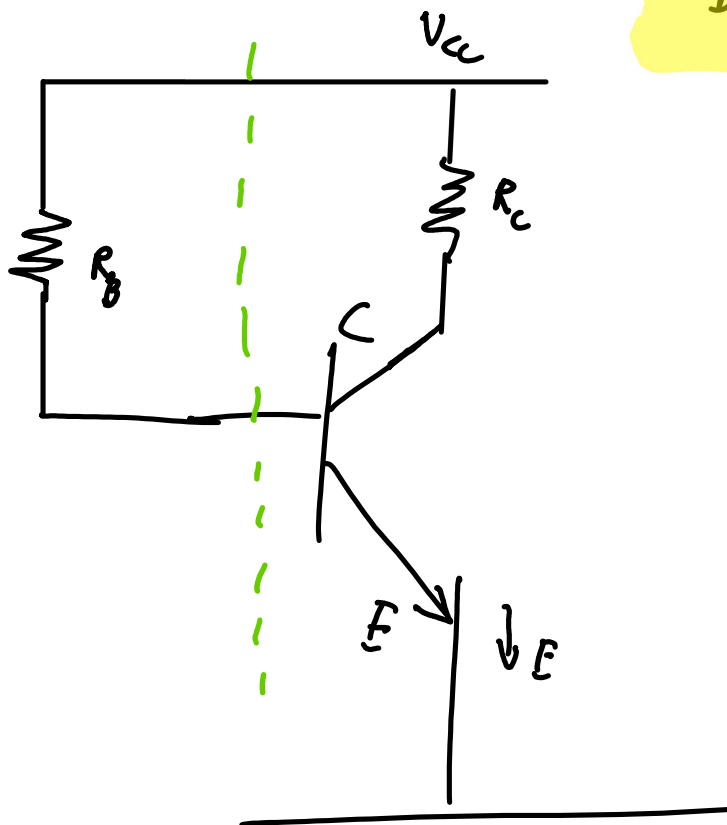


Transistor pt2

Tuesday, December 3, 2024 11:57 AM

$$\frac{I_B}{I_C} = \frac{I_C}{h_{FE}}$$




$$V_{CC} = 10V$$

$$h_{FE} = 50$$

$$R_B = 5,2 \text{ k}\Omega$$


$$R_C = 0,53 \text{ k}\Omega$$

$$V_{CE} = 0,2V / V_{BE} = 0,8V$$

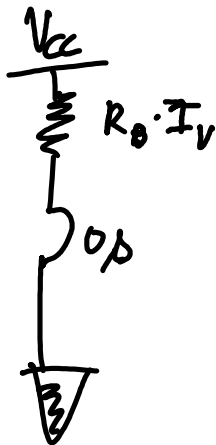


$$V_{CC} = R_B \cdot I_B + 0,8$$
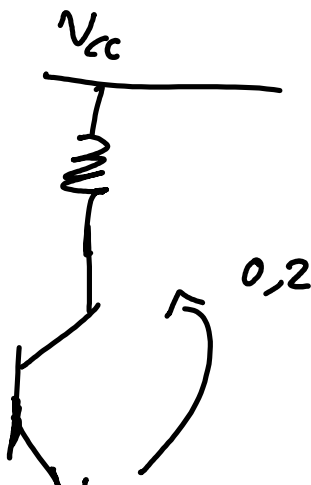
$$I_B = \frac{10 - 0,8}{5,2 \text{ k}} = 1,77 \text{ mA}$$




$$V_{CC} = R_C \cdot I_C + 0,2$$
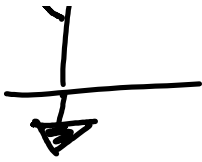
$$I_C = \frac{V_{CC} - 0,2}{R_C} = 29,7 \text{ mA}$$




$$1,77 > \frac{29,7}{50}$$

$$1,77 > 0,6 \quad \checkmark$$

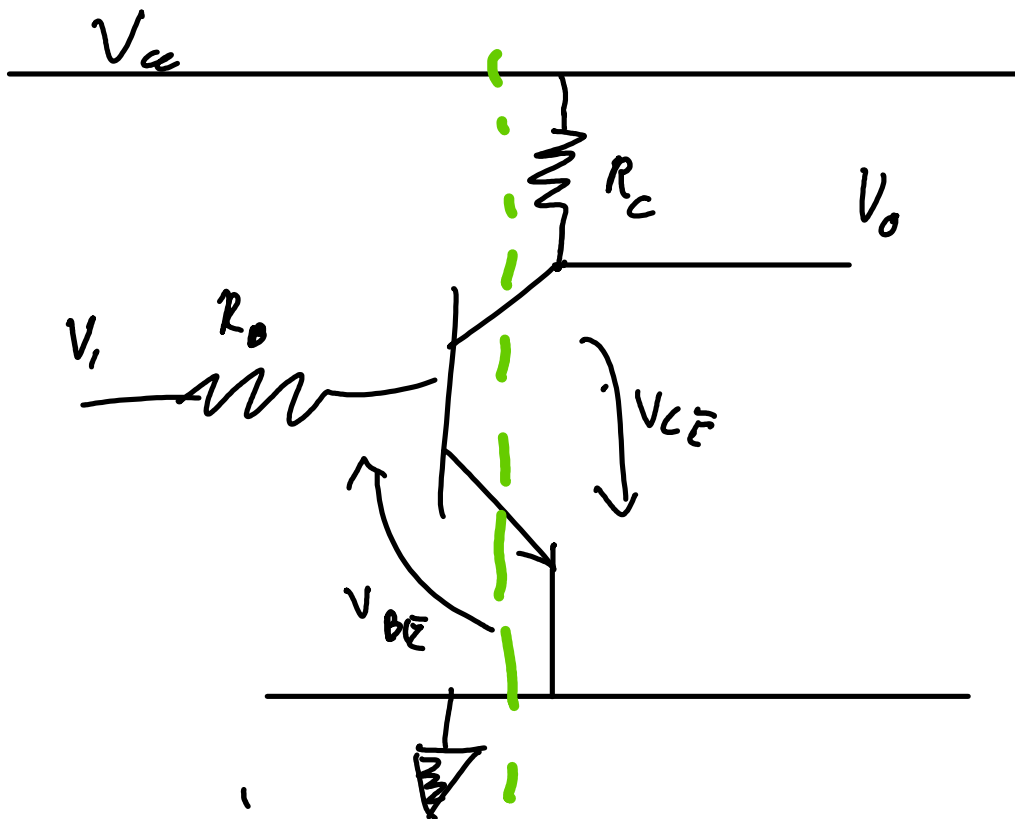

$$\begin{aligned} V_{CC} &= \\ h_{FE} &= \beta \\ R_B &= 10 \\ R_C &= 10 \\ V_{CE} &= 0,2 \\ V_{BE} &= 0,7 \end{aligned}$$

se $V_i = 6V \Rightarrow$ saturação

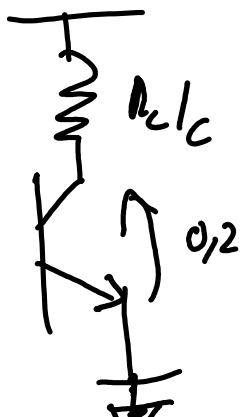

$$V_{CE} = R_C I_C + 0,2$$

$$I_C = \frac{11,8}{1K} = 11,8 \text{ mA}$$

$$I_0 > \frac{I_c}{\beta}$$

$$0,52 > 0,118$$



SATURA