
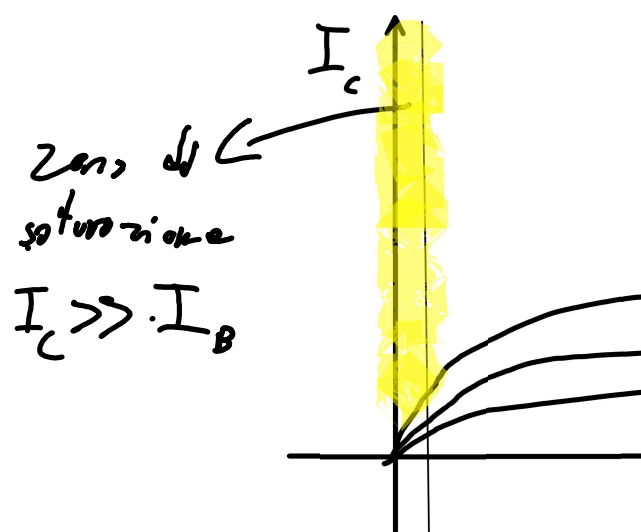
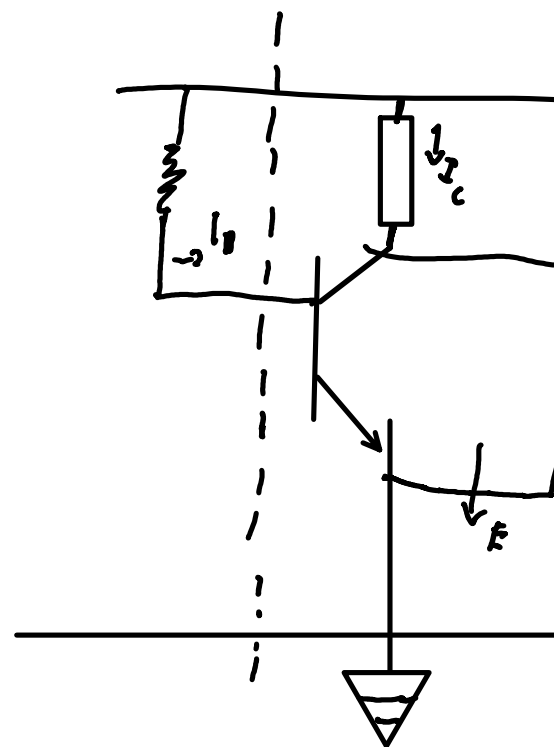
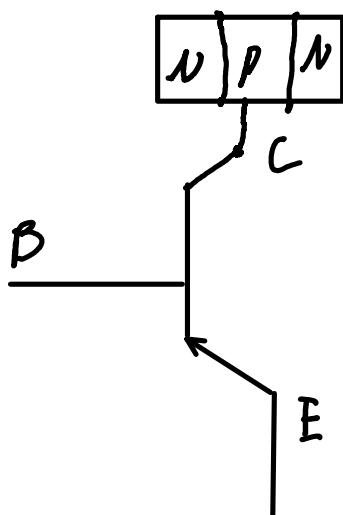
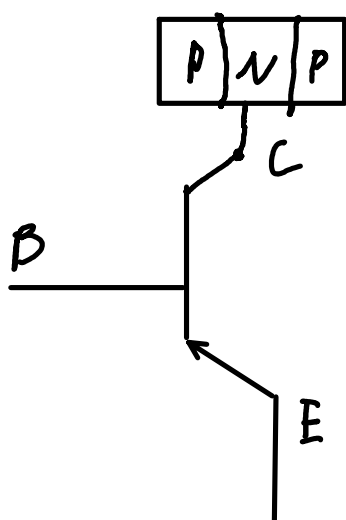


Saturday, November 30, 2024 8:13 AM

Transistor

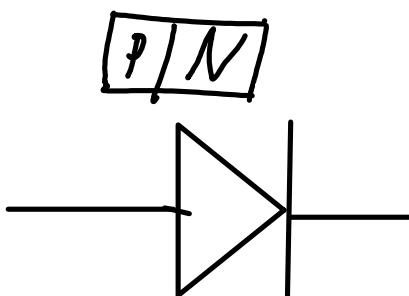

$$V_{AL} = 9V$$

$$R_L = 500\Omega$$

$$\frac{V_{AL}}{I}$$

