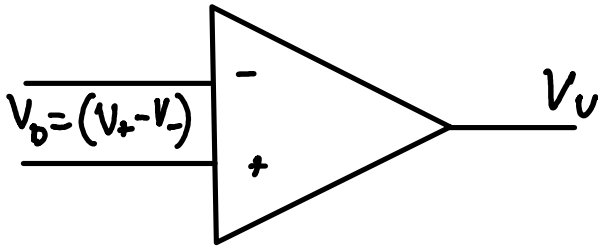


Amplificatori Operazionali

Tuesday, January 14, 2025 12:55 PM

Gli amplificatori operazionali, detti OPA (Operation Amplifiers)



Il + e' chiamato ingresso NON invertente
Il - e' chiamato ingresso invertente

Idealmente

$$R_{in} = \infty$$


$$R_{out} = 0$$

$$\frac{V_o}{V_d} = A = \infty$$

\Rightarrow $V_d \approx 0$

$$V_d = 0 \Rightarrow V_+ = V_-$$

Configurazione invertente

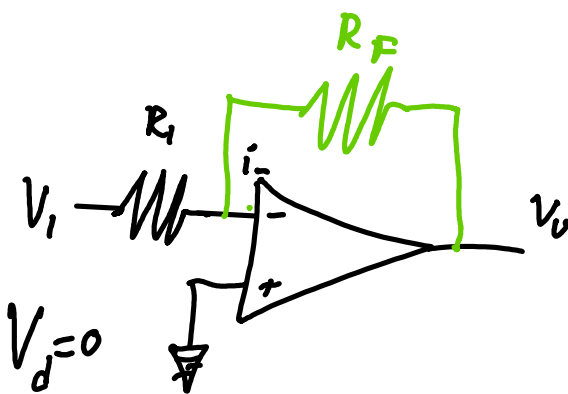

Resistenza di Feedback


$$A = \frac{V_o}{V_i}$$

$$V_i = V_{R_i} + V_d = R_i i_i + V_d$$

$$V_o = V_d - V_{R_F}$$

$$\frac{V_i}{V_o} = -\frac{V_o}{R_F} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_F}{R_i}$$


Configurazione non invertente

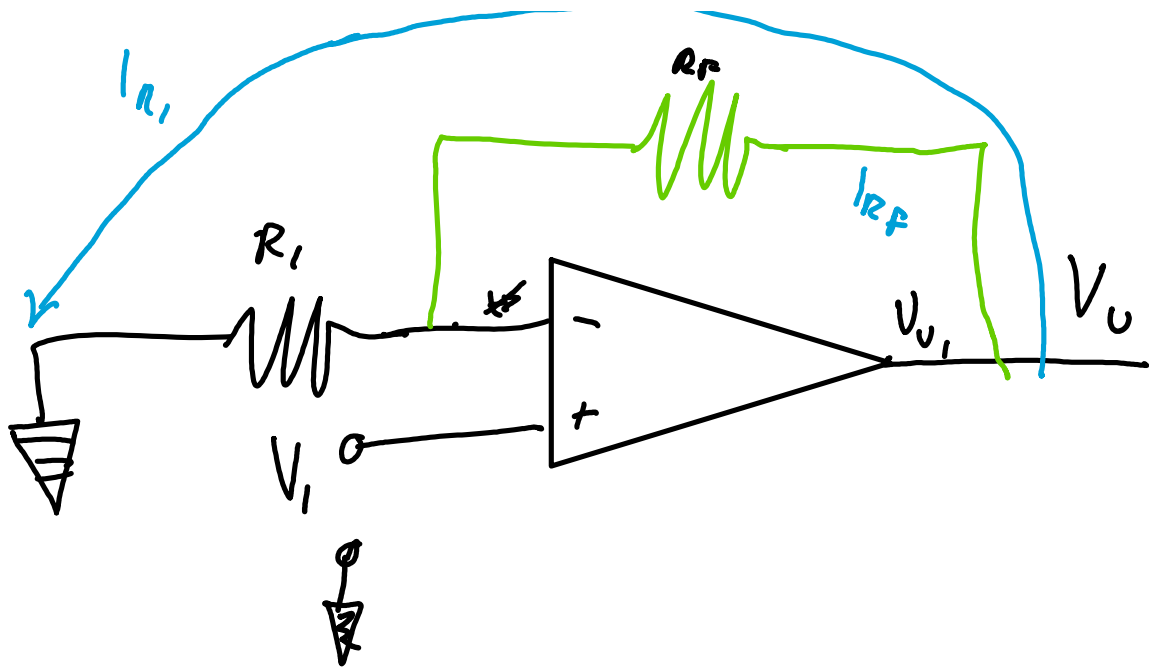

$$I_{R_F} = I_i$$

$$I_{R_F} = \frac{(V_O - V_I)}{R}$$

$$I_{R_I} = \frac{V_I}{R_I}$$

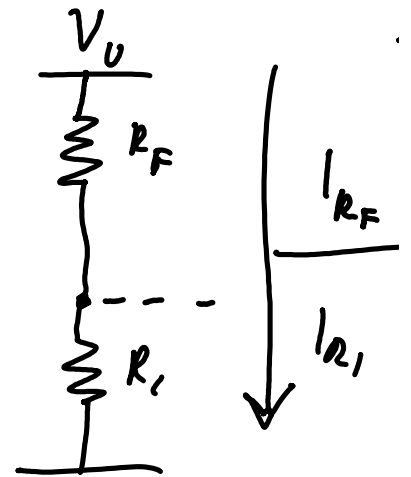

$$1 \cdot \frac{I_{R_F}}{I_{R_I}} = \frac{(V_O - V_I) \cdot R_F}{V_I \cdot R_I}$$

$$\frac{(V_O - V_I) \cdot R_F}{V_I \cdot R_I} = 1$$

$$\frac{V_I}{R_I} = \frac{V_O - V_I}{R_F}$$

$$\frac{V_i}{R_i} = \frac{V_o}{R_F} - \frac{V_i}{R_F}$$

$$\frac{V_i}{R_i} + \frac{V_i}{R_F} = \frac{V_o}{R_F}$$

$$V_i \left(\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_F} \right) = \frac{V_o}{R_F}$$

$$V_o = V_i \left(\frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_F} \right) R_F$$

$$V_o = V_i \left(1 + \frac{R_F}{R_i} \right)$$